



Eingangspin am Arduino mit Pullupwiderstand.
Bei eingestecktem Kopfhörer wird der Pegel LOW

Damit die Kopfhörer unabhängig voneinander vom Arduino erkannt werden können werden die Schaltkontakte der KH-Buchsen nicht verwendet.
Der ohmsche Widerstand der Kopfhörer zieht den Pegel auf LOW.